

Name: Nafinur Leo

Id: 20-42195-1

Section: W

Simulation1:

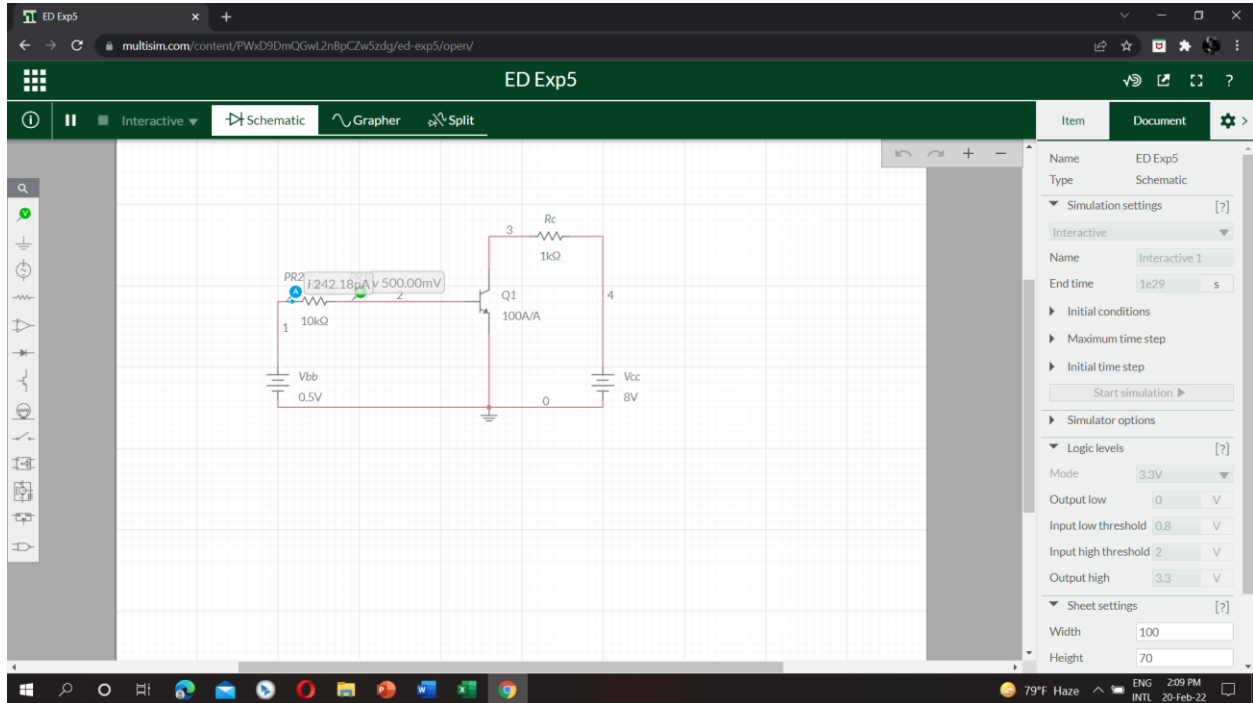


Table:

Vcc=8V			Vcc=16V		
Vbb(V)	Vbe	Ib	Vbb(V)	Vbe	Ib
0	80 nV	8 pA	0	160 nV	16 pA
0.5	500 mV	242.18 pA	0.5	500 mV	234.18 pA
1	793.02 mV	20.69 microA	1	793.02 mV	20.69 microA
1.5	823.65 mV	67.63 microA	1.5	823.65 mV	67.63 microA
2	827.79 mV	117.22 microA	2	837.65 mV	116.23 microA
2.5	828.17 mV	167.18 microA	2.5	845.62 mV	165.44 microA

Simulation2:

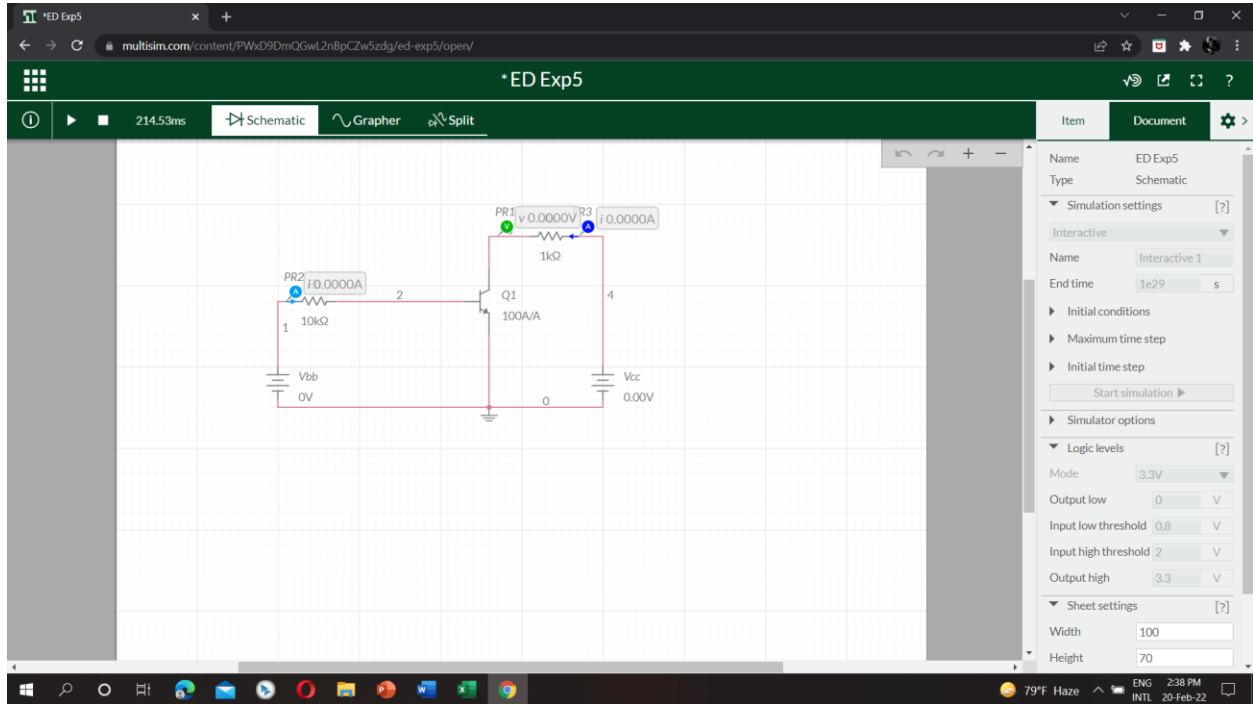


Table:

I _b =0 microA			I _b =50 microA			I _b = 100 microA		
V _{cc} (V)	V _{ce}	I _c	V _{cc} (V)	V _{ce}	I _c	V _{cc} (V)	V _{ce}	I _c
0	0	0	0	14.54 mV	14.53 microA	0	15.79 mV	15.78 microA
4	4	12 pA	4	149.57 mV	3.87 mA	4	111.79 mV	3.88 mA
8	8	24 pA	8	2.99 V	5 mA	8	166.34 mV	7.84 mA
12	12	36 pA	12	6.99 V	5 mA	12	2.91 V	9.09 mA
16	16	48 pA	16	10.99 V	5 mA	16	6.91 V	9.10 mA